

CONSEGNE DI INSTALLAZIONE

CANTINA GARAGE:

- 1) Collegare correttamente l'alimentazione delle prese
- 2) Alimentare i due lampadari in modo che siano comandati dai rispettivi interruttori

CORRIDOIO:

- 1) Collegare correttamente l'alimentazione della presa
- 2) Alimentare i due lampadari in modo che siano comandati contemporaneamente dai due punti distinti in cui si trovano i rispettivi deviatori

CAMERA DA LETTO:

- 1) Collegare correttamente l'alimentazione delle prese
- 2) Alimentare il lampadario in modo che sia comandato dai tre punti distinti in cui si trovano rispettivamente due deviatori e un invertitore

BAGNO:

- 1) Collegare correttamente l'alimentazione delle prese non comandate
- 2) Collegare correttamente l'alimentazione della presa comandata in modo che sia manovrabile dal doppio interruttore
- 3) Alimentare la lampada a soffitto in modo che sia comandata dai due punti distinti in cui si trovano i rispettivi deviatori
- 4) Alimentare la lampada dello specchio in modo che sia comandata dall'interruttore vicino ad esso

SOGGIORNO:

- 1) Collegare correttamente l'alimentazione delle prese
- 2) Alimentare la lampada esterna in modo che sia comandata dall'interruttore vicino ad essa
- 3) Alimentare il lampadario a due gruppi di lampade mediante un relè commutatore:
 - a. la bobina del relè deve essere comandata dai pulsanti (1 e 2)
 - b. un contatto del relè deve alimentare il gruppo con due lampade
 - c. l'altro contatto del relè deve alimentare il gruppo con tre lampade
- 4) Collegare i cavi dell'antenna e del satellite

CUCINA:

- 1) Collegare correttamente l'alimentazione in ingresso dall'ENEL all'interruttore differenziale e agli interruttori magnetotermici, seguendo i suggerimenti indicati nella scheda
- 2) Collegare le uscite dei due magnetotermici alle morsettiere corrispondenti all'interno della scatola di derivazione in alto, utilizzata anche per l'alimentazione delle altre stanze
- 3) Collegare correttamente l'alimentazione delle prese, partendo dalla scatola di derivazione in alto
- 4) Alimentare il lampadario in modo che sia comandato contemporaneamente dai due punti distinti in cui si trovano i rispettivi deviatori, partendo dalla scatola di derivazione in alto
- 5) Alimentare correttamente la cappa, partendo dalla scatola di derivazione in alto